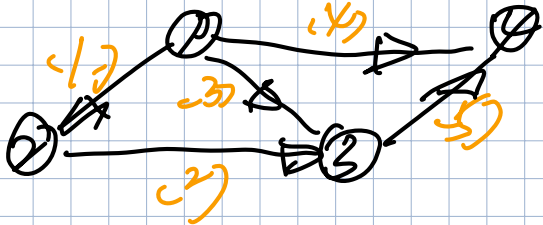


Graph and Network . Example Graph .

Incidence Matrices.

Kirchhoff's Laws.

Graph : Nodes , edges.



$n = 4$ nodes
 $m = 5$ edges

Incidence Matrix.

$$A = \begin{matrix} \text{node} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \text{edge} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} \end{matrix} \quad \left. \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \right\} \text{loop.} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$A^T y = 0 \quad \dim N(A^T) = m - r = 5 - 3 = 2.$$

$$\downarrow \begin{matrix} n \times m \\ 4 \times 5 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T C A = I.$$


$$AX=0$$

$$AX = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ x_3 - x_2 \\ x_4 - x_3 \\ x_4 - x_1 \\ x_5 - x_1 \end{bmatrix}$$

$$X = C \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\dim N(A) = 1$$

$$\text{RANK} = 3$$

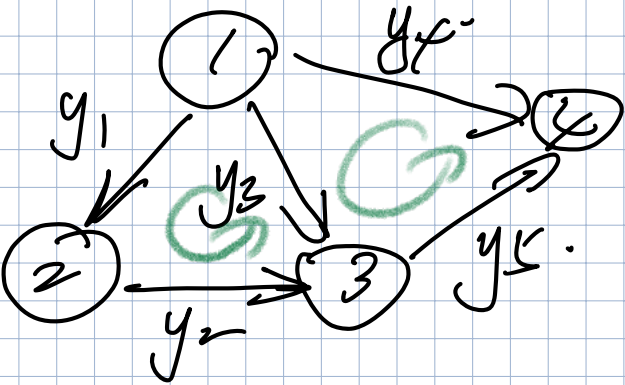

$$X = x_1, x_2, x_3, x_4$$

potentials at nodes.

$$\nabla \cdot AX$$

$$x_2 - x_1, \text{ etc.}$$

potential difference.

$$y \downarrow C$$

Ohm's Law on edges

currents y_1, y_2, y_3, y_4, y_5

$$\downarrow AT$$

$$ATy = 0 \quad \text{Kirchhoff's C2.}$$

$$y_1 - y_3 - y_4 = 0$$


$$y_1 - y_2 = 0$$

$$y_2 + y_3 - y_5 = 0$$

$$y_4 + y_5 = 0$$

Basis for $N(AT)$
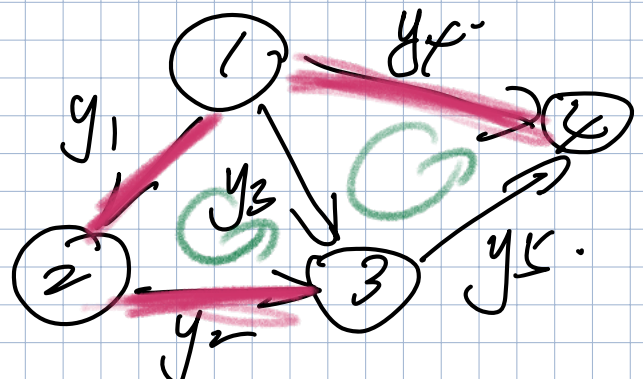
$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



TREE: no loop.

$$\dim N(A^T) = m - r$$

$$\# \text{ loops} = \# \text{ edges} - (\# \text{ nodes} - 1)$$

$$(\text{rank} = n - 1)$$

$$\# \text{ nodes} - \# \text{ edges} + \# \text{ loops} = 1.$$

Euler's formula.

$$5 - 7 + 3 = 1.$$

